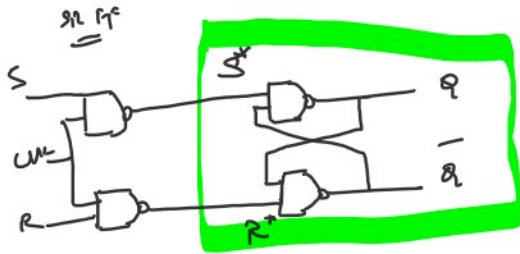


SEQ DAY 2 - FLIP FLOPS

Thursday, April 21, 2022 6:53 AM



S^*	R^*	Q	\bar{Q}	
0	0	Invalid		
0	1	1	0	
1	0	0	1	
1	1	memory		

$S^* = \overline{S \cdot \overline{clk}} = \bar{S} + \overline{clk}$
 $R^* = \overline{R \cdot \overline{clk}} = \bar{R} + \overline{clk}$

$clk = 0$
 $\overline{clk} = 1$
 $S^* = \bar{S} + 1 = 1$
 $R^* = \bar{R} + 1 = 1$
 $S^* = R^* = 1 = \text{memory}$

$clk = 1$
 $\overline{clk} = 0$
 $S^* = \bar{S} + 0 = \bar{S}$
 $R^* = \bar{R} + 0 = \bar{R}$
 $S^* = \bar{S}$ $R^* = \bar{R}$

- (i) $clk = 1$ $S=0$ $R=0$ $S^*=1$ $R^*=1$ (memory) $Q=0$ $\bar{Q}=1$
- (ii) $clk = 1$ $S=0$ $R=1$ $S^*=1$ $R^*=0$ $Q=1$ $\bar{Q}=0$
- (iii) $clk = 1$ $S=1$ $R=0$ $S^*=0$ $R^*=1$ $Q=0$ $\bar{Q}=1$
- (iv) $clk = 1$ $S=1$ $R=1$ $S^*=0$ $R^*=0$ Invalid

Truth Table of SR FF


clk	S	R	Q	\bar{Q}	Q_{n+1}
0	x	x	memory		Q_n
1	0	0	memory		Q_n
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	Invalid		Invalid

$\rightarrow NIS$
 Q_n
 $\rightarrow S$

Truth Table of SR

u_k	S	R	Q	\bar{Q}	Q_{n+1}
0	x	x	memory		Q_n
1	0	0	memory		Q_n
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	invalid		Invalid.

Char. Equation

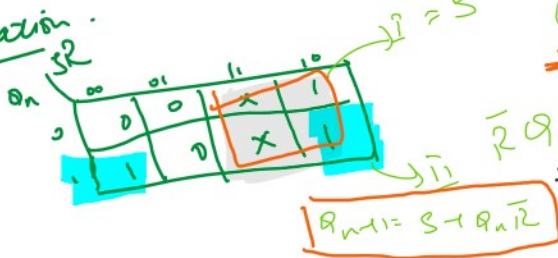

Characteristic Table

Assume $u_k=1$

Q_n	S	R	Q_{n+1}
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Excitation Table

Q_n	Q_{n+1}	S	R
0	0	0	x
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	x	0

D Flip-Flop

D: Delay

\hookrightarrow SR FF

$S=0 \quad R=1$
 $S=1 \quad R=0$

Ch. Table

Q_n	D	Q_{n+1}
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

$Q_{n+1} = D$

Truth Table

u_k	D	Q_{n+1}
0	x	Q_n (memory)
1 ($S=0, R=1$)	0	0
1 ($S=1, R=0$)	1	1

Excitation Table

Q_n	Q_{n+1}	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

